

NEANDER

Etapa 04

Edmar André Bellorini

Ano letivo 2020 - b

Introdução

NEANDER

Computador Teórico

- Voltado para o ensino de conceitos introdutórios de Organização e Arquitetura de Computadores
 - UFRGS
 - Raul Fernando Weber †₂₀₁₈
- Utilizado também como projeto final de Sistemas Digitais
 - Unioeste
- Inspirado no Computador IAS (Von Neumann)


“É tão simples que você, sem muito esforço, pode programá-lo e projetá-lo”

- Todo este material é baseado no livro
WEBBER, Raul Fernando, Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Porto Alegre, Bokman, 4 Edição. 2012.

NEANDER

Computador Teórico?

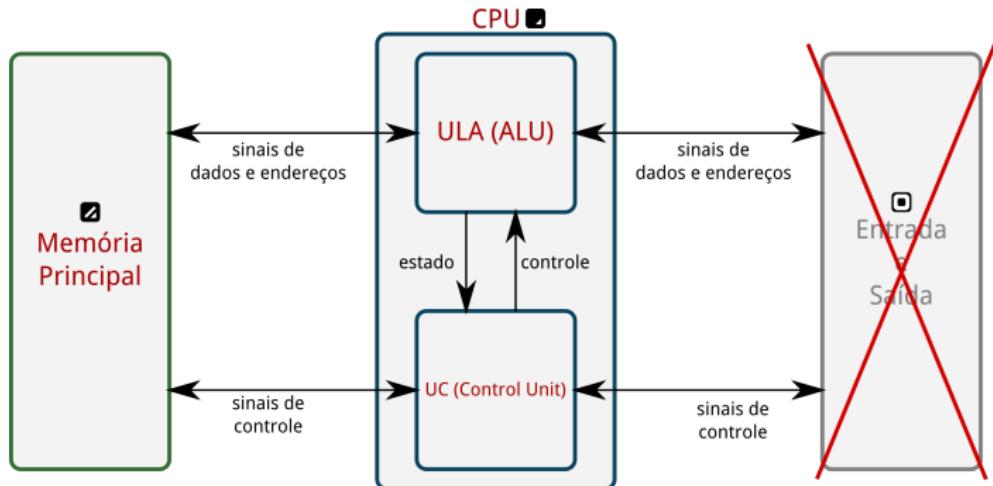- Arquitetura de Vonn Neumann sem Entrada e Saída



- E como funciona desse jeito?
 - à moda antiga!

NEANDER - Funcionamento geral

- Memória Principal é alimentada com Instruções e Dados
 - Antigamente, por cartões perfurados
 - NEANDER? Por carregamento de arquivo no simulador
- Unidade de Controle
 - Busca Instrução na posição i
 - Decodifica Instrução
 - Aciona Sinais de Controle
 - Aciona buscas em memória
 - Aciona ULA
 - Até que a Instrução seja executada por completo
 - Incrementa i
 - repete até o programa encerrar
 - Instrução especial de controle

NEANDER - Características I

Tipos de dados:

- Computadores de Propósito Geral (CPG) contém vários tipos de dados
 - Inteiros (4 bytes), Real (4 ou 8 bytes), Caracteres (1 byte), etc
- NEANDER: somente inteiro sinalizado de 1 byte
 - Representação em Complemento de Dois

Largura dos dados:

- CPG: variável de 1 byte até 16 bytes (AVX 512)
- NEANDER: sempre 1 byte

NEANDER - Características II

Identificadores de Variáveis

- CPG: yep, good! basta usar algum texto com restrições
 - identificador “esconde” endereço do programador

```
int nomeVariavel;           // identificador válido
float outraVariavel;        // idem
char 5&*noooooooooo;       // identificador inválido
```

- NEANDER: não é tão simples!
 - Não contém identificadores
 - Cada variável é referenciada pelo seu endereço

```
// exemplo didático com sintaxe não aplicável
ac = mem[128]
// ac recebe o conteúdo da memória na posição 128
```

NEANDER - Características III

Modos de Endereçamento

- CPG: imediato, direto, indireto, etc

```
a = 10;           // imediato
b = idade;        // direto
c = *peso;         // indireto
d = istoehumvetor[3]; // indexado
```

- NEANDER: somente direto

```
// exemplo didático com sintaxe não aplicável
ac = mem[128]      // direto
// 'ac' recebe conteúdo da memória na posição 128
// 'ac' não é identificador! aguarde!
```

NEANDER - Características IV

Quantidade de instruções

- CPG: depende de como o observador quantifica!
 - de acordo com Fabian Giesen, IA-32 contém ≈ 1503 instruções
Fonte: [Mark J Charney - Intel X86 Encoder Decoder Library](#)
de AAA to XTEST
Quer saber mais sobre instruções da arquitetura IA32-64?
[Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual](#)
(cuidado, pdf de +5000 páginas)
- NEANDER:
 - somente 11 instruções:
 - 4 de controle
 - 3 lógicas
 - 2 de transferência
 - 1 aritmética
 - 1 *meio que de controle que não faz nada!*

NEANDER - Características V

Formato das instruções

- CPG: depende da arquitetura
 - IA-32-64: uma pequena salada que pode variar entre 1 até 15 bytes
 - Aguardem LM e OAC!
- NEANDER:
 - 1 byte
 - Instruções com operando implícito NOP, NOT e HLT
 - 2 bytes
 - Instruções com operando end
 - 1º byte: código da operação
 - 2º byte: operando end

NEANDER - Características VI

Memória

- CPG: sistema hierárquico composto de:
 - Nível 0: Registradores (pequeno e rápido)
 - 8 (IA-32) ou 16 (IA32-64) registradores de Propósito Geral
 - 8 (IA-32) ou 16 (IA32-64) registradores de Propósito Específico
 - Registradores de controle e acesso à barramentos não visíveis
 - Nível 1: Caches
 - Nível 2: Memória Principal
 - Tamanhos variam de 2GiB (office) até 64 GiB (gamer)
 - Nível 3: Memória Secundária (enorme e lenta)
- NEANDER
 - Apenas 1 único Registrador chamado AC
 - Memória Principal de 256 posições com 1 byte cada uma
 - Acesso byte-a-byte

Programação NEANDER

NEANDER

Características:

- Não tem Entrada e Saída
 - Instruções e Dados são carregados na Memória Principal
- Dados inteiros em Complemento de Dois de 1 byte
- Sem identificador de variáveis e Endereçamento Direto
 - Usa-se o endereço do local da memória que contém o dado
 - Acesso byte-a-byte
- 1 único registrador chamado AC
- 11 instruções
 - formato com 1 ou 2 bytes

Hello World I

“Hello World”:

- ??

```
a = a + b;
```

- Linguagem NEANDER

- Considerações:

- a* está na posição *mem[128]*

- b* está na posição *mem[129]*

- LDA end* instrução que carrega *AC* com *mem[end]*

- STA end* instrução que armazena *AC* em *mem[end]*

- ADD end* instrução que soma *AC* com *mem[end]* e salva em *AC*

- HLT* instrução que encerra um programa (return 0;)

Hello World II

```
a = a + b;
```

■ Linguagem NEANDER

■ Considerações:

a está na posição *mem[128]*

b está na posição *mem[129]*

LDA end: instrução que carrega *AC* com *mem[end]*

STA end: instrução que armazena *AC* em *mem[end]*

ADD end: instrução que soma *AC* com *mem[end]* e salva em *AC*


HLT : instrução que encerra um programa (return 0;)

```
1      LDA 128 ; carrega 'a' em AC
2      ADD 129 ; adiciona 'b' em AC
3      STA 128 ; salva AC na mem[128], que é 'a'
4      HLT      ; encerra o programa
```

Programação no WNEANDER

WNEANDER

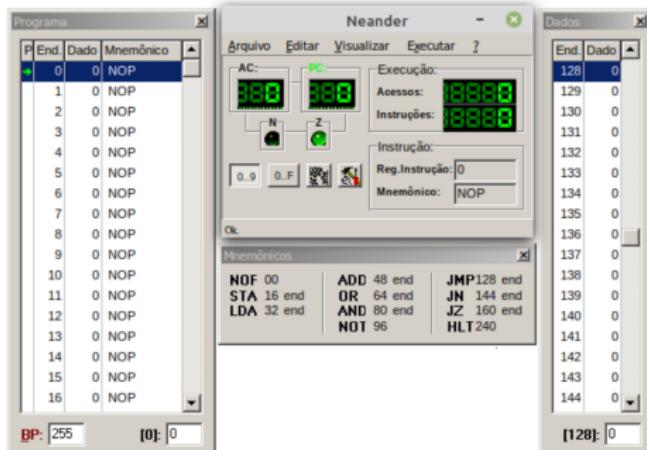- Simulador do NEANDER descrito no livro do Weber



- Windows
- Linux utilizando Wine

A utilização do simulador será apresentado em aula, isto é, este documento não contém um passo-a-passo!

Programação NEANDER

Conjunto de Instruções:

Tipo	Mnemônico	Descrição	Comentário
c	NOP	<i>no-operation</i>	Não executa ações sobre Dados
t	STA end	$\text{MEM}[\text{end}] \leftarrow \text{AC}$	STORE: armazena AC na memória
t	LDA end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}[\text{end}]$	LOAD: carrega AC com conteúdo da memória
a	ADD end	$\text{AC} \leftarrow \text{AC} + \text{MEM}[\text{end}]$	Adição entre AC e conteúdo da memória
l	OR end	$\text{AC} \leftarrow \text{AC} \text{ or } \text{MEM}[\text{end}]$	Ou-lógico entre AC e conteúdo da memória
l	AND end	$\text{AC} \leftarrow \text{AC} \text{ and } \text{MEM}[\text{end}]$	E-lógico entre AC e conteúdo da memória
l	NOT	$\text{AC} \leftarrow \text{not}(\text{AC})$	Não-lógico de AC
c	JMP end	$\text{PC} \leftarrow \text{end}$	Altera valor de PC para end
c	JN end	$\text{PC} \leftarrow \text{end}$ SE $\text{NF} == 1$	Altera valor de PC para end somente se NF for 1
c	JZ end	$\text{PC} \leftarrow \text{end}$ SE $\text{ZF} == 1$	Altera valor de PC para end somente se ZF for 1
c	HLT	HALT	Encerra execução do programa

c: controle

t: transferência

l: lógica

a: aritmética

Programação NEANDER

FLAGS:

- NF e ZF
- Operações que resultam em alteração de AC
 - Se AC for um número negativo: $NF = 1$
 - Se AC for zero: $ZF = 1$
- FLAGS são utilizadas para decidir Saltos-Condicionais
 - Instrução JN end
 - Salta para *end* se $NF == 1$
Caso contrário, executa para próxima instrução
 - Instrução JZ end
 - Salta para *end* se $ZF == 1$
Caso contrário, executa para próxima instrução

Introdução - Exercícios

Exercícios com simulador WNEANDER

Para compreensão do funcionamento do NEANDER

- Como implementar em VHDL sem saber o que o NEANDER faz?

NEANDER - Lista de Exercício 01

- Arquivo NEANDER-Lista01-Exercícios wnenader.pdf
- Na Pasta Lista de Exercícios na Equipe MSTeams.

Arquitetura e Organização NEANDER

Arquitetura NEANDER

Arquitetura:


- Atributos visíveis ao programador
 - Conjunto de Instruções
 - Largura e Tipos de Dados
 - Modos de Endereçamento
 - Entre outros
- É o que a máquina fornece ao programador para que este escreva os programas.
- Arquitetura NEANDER foi discutida na Seção Introdução

Organização NEANDER

Organização:

- Atributos transparentes ao programador
 - Módulos internos
 - Interconexões
- É como a máquina executa e interconecta os módulos internos de modo a implementar a arquitetura

Organização NEANDER (00-baseNeander.png)

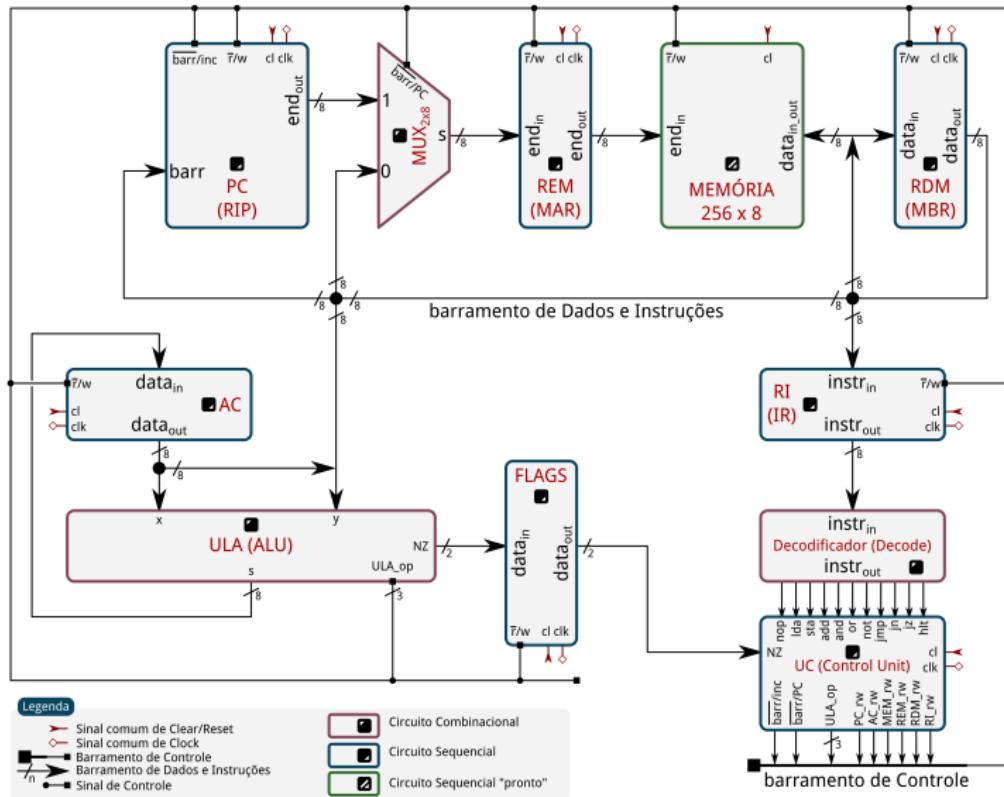


Organização NEANDER

Organização:


- Organização NEANDER será apresentada em 3 Seções:
 - Módulo ULA
 - Módulo Memória
 - Interconexão com Módulo ULA
 - Módulo de Controle
 - Interconexão com Módulo ULA e Módulo Memória

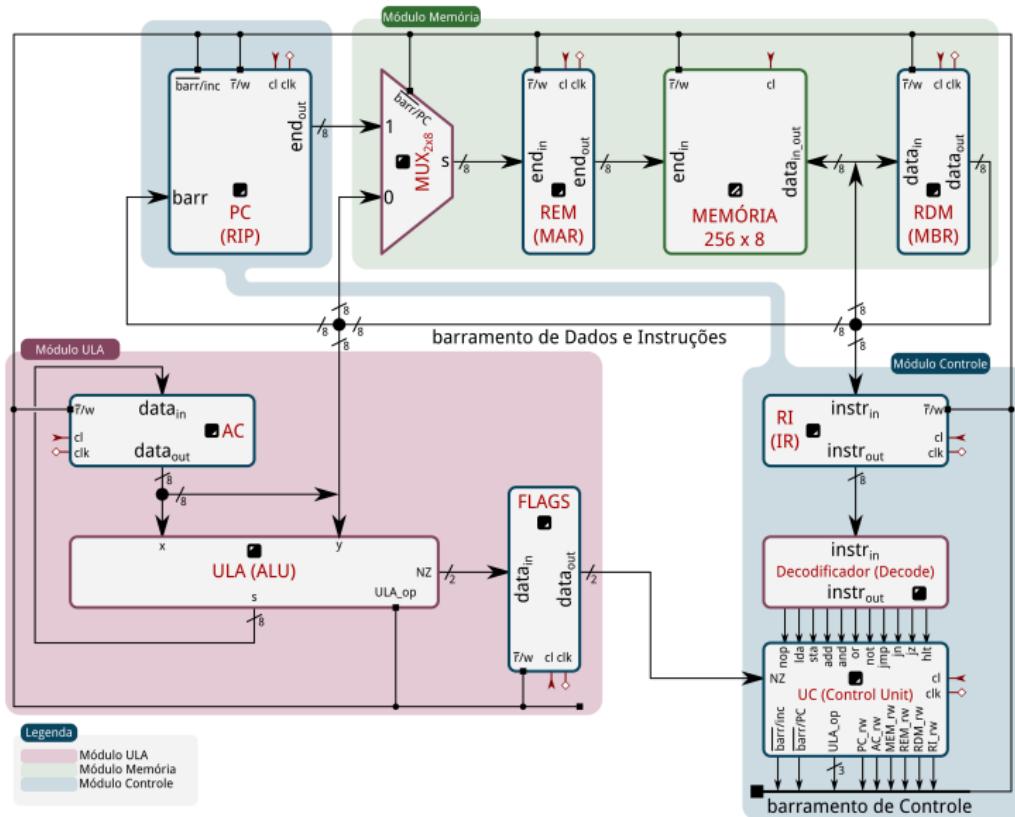Organização NEANDER (01-modulosNeander.png)



Organização NEANDER - ULA

Módulo ULA

 


Módulo ULA - Componentes I

■ Registrador AC

- sinal \bar{r}/w para leitura/escrita
- sinais de controle clk e cl
- sinal de dados de entrada $data_{in}$ com 8 bits
- sinal de dados de saída $data_{out}$ com 8 bits

■ Registrador FLAGS

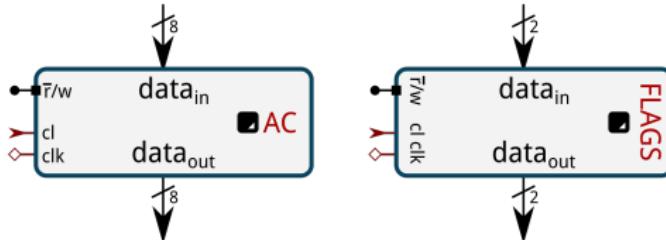- registrador com sinal de carga para palavras de 2 bits
- sinais de controle e dados iguais ao Registrador AC




■ Observação:

- FLAGS sempre é carregado quando AC é carregado
- sinal de controle \bar{r}/w é compartilhado entre AC e FLAGS

Módulo ULA - Componentes II

■ ULA (ALU)

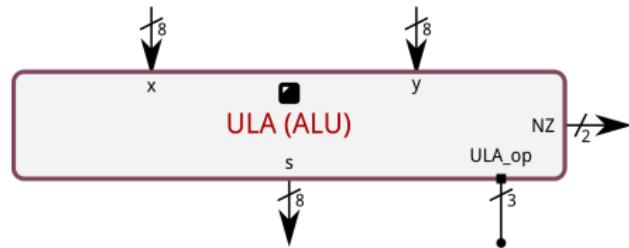- componente que executa as operações Lógicas e operação Aritmética
- entradas:
 - dados x e y com 8 bits
 - controle ULA_op com 3 bits que determinam operação
- saídas:
 - dados s com 8 bits e estados NZ com 2 bits




Módulo ULA - ULA (ALU)

■ *ULA_op*

- determinam operação de acordo com seguinte tabela:

ULA_op ABC	Instrução	Descrição	Operação NEANDER	Descrição ULA (ALU)
000	LDA	AC \leftarrow MEM[end]		$s \leftarrow y$
001	ADD	AC \leftarrow AC + MEM[end]		$s \leftarrow x + y$
010	OR	AC \leftarrow AC or MEM[end]		$s \leftarrow x \text{ or } y$
011	AND	AC \leftarrow AC and MEM[end]		$s \leftarrow x \text{ and } y$
100	NOT	AC \leftarrow not(AC)		$s \leftarrow \text{not}(x)$

Módulo ULA - ULA (ALU)

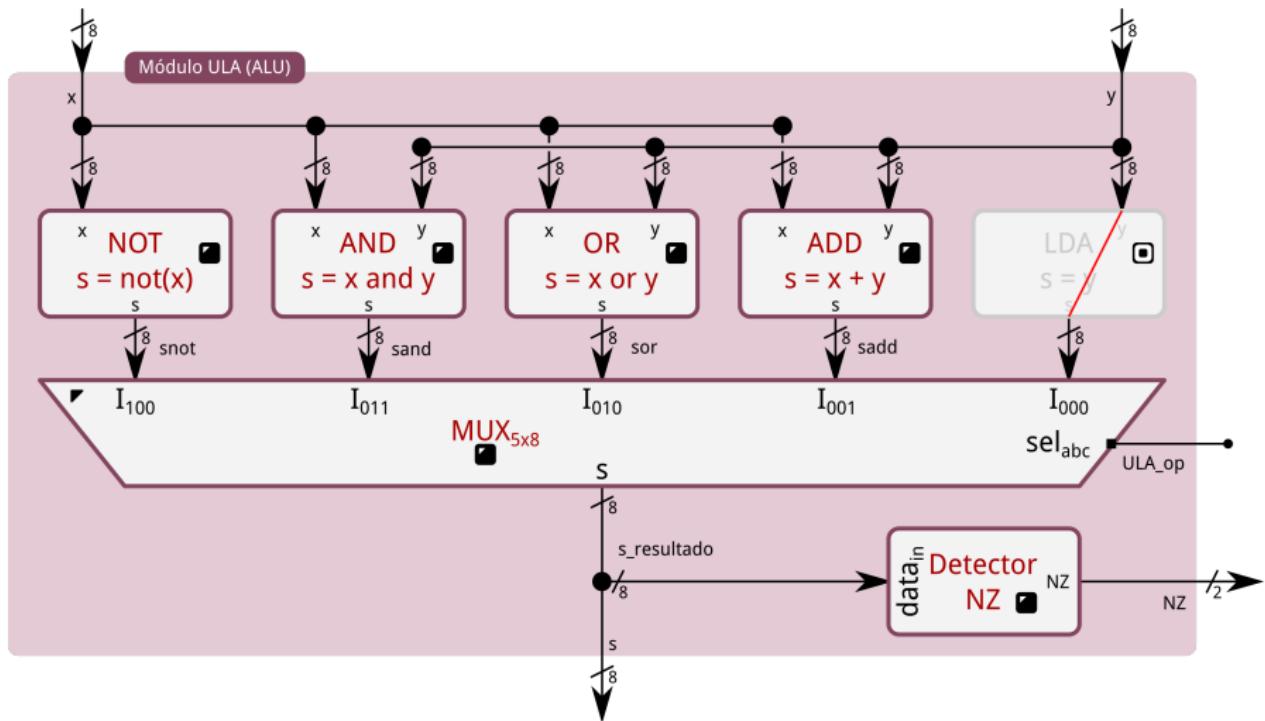

Módulo ULA - ULA (ALU)


E a armadilha *inout*?

- Em VHDL, uma interface *inout* é uma “porta” bidirecional
 - Funciona tanto como entrada e saída
- Requer cuidados extras
 - Duas entidades escrevendo no mesmo sinal pode causar 'X'
 - Uso de um componente extra
mantém *inout* em (*others => Z'*) quando a direção é de entrada
altera *inout* para palavra desejada quando a direção é de saída
 - O outro ‘lado’ (entidade conectada ao sinal) também deve operar da mesma forma


E como se encaixa no NEANDER?

- Existem dois fluxos de dados entre Memória e ULA
 - direção *MEM → ULA*: instruções *LDA*, *ADD*, *AND* e *OR*
 - direção *ULA → MEM*: instrução *STA*

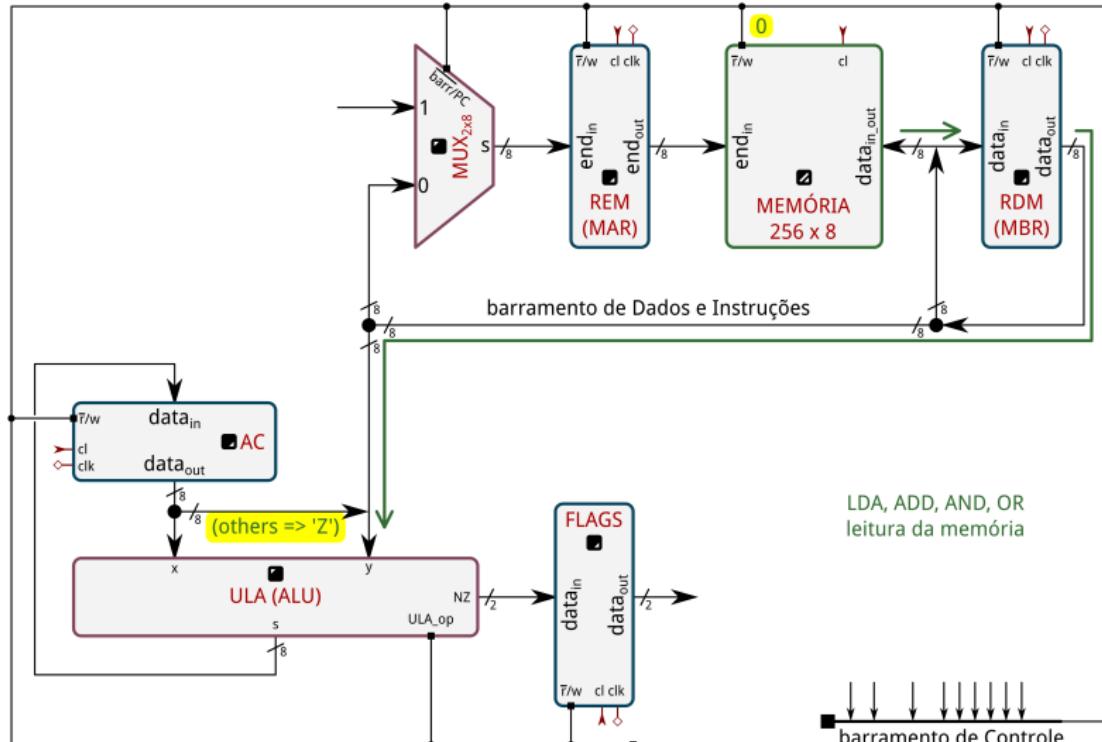Módulo ULA - ULA (ALU) - Fluxo *MEM* → *ULA*



 
Módulo ULA - ULA (ALU) - Fluxo $ULA \rightarrow MEM$



Módulo ULA - ULA (ALU) - resolvendo *inout*


*Multiplexador*_{2x8z}
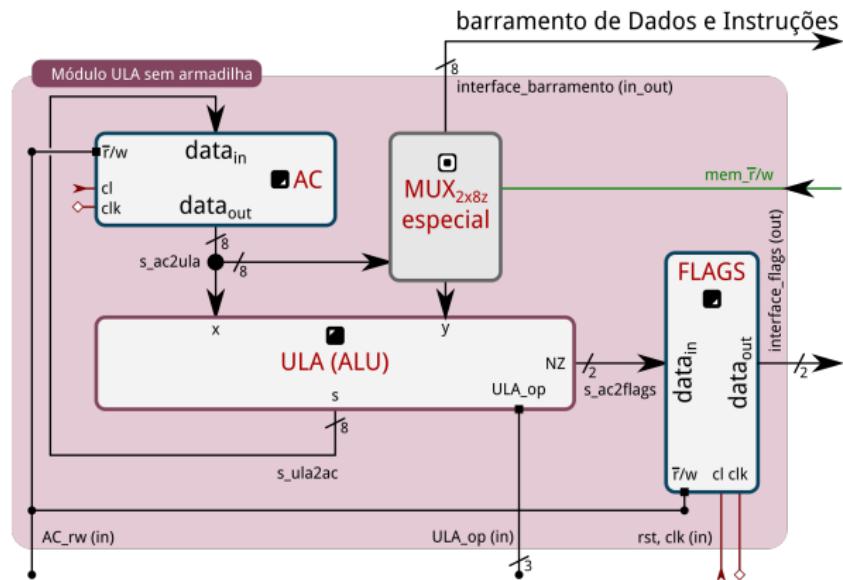
```
barramento <= s_ac2ula when nrw='1' else (others => 'Z');
```



Organização NEANDER - Memória

Módulo Memória

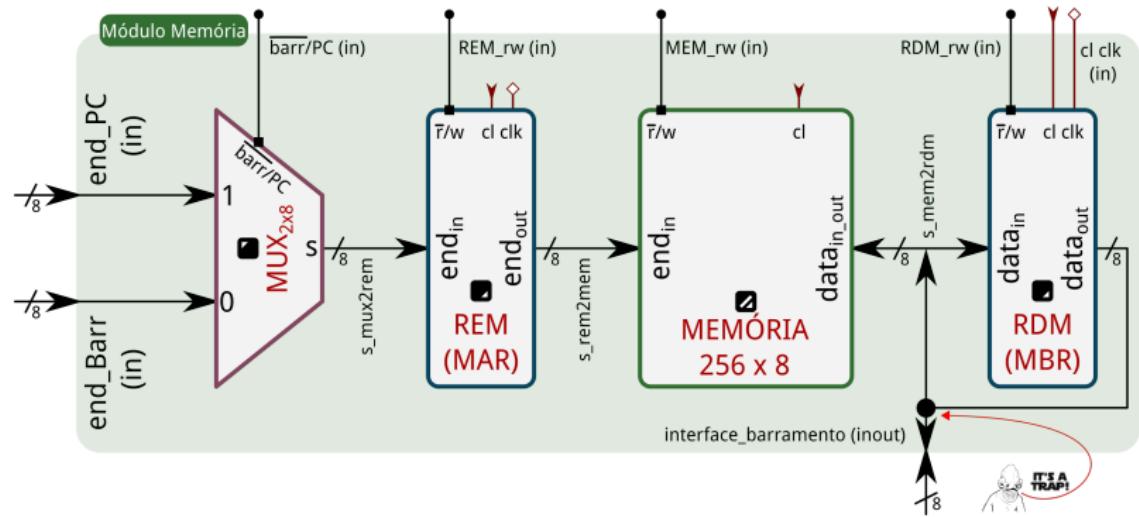


Módulo Memória - Componentes I

■ Registrador *RDM(MBR)*

- sinais de controle e dados semelhantes ao Registrador AC
- armazena temporariamente os dados de saída da Memória
- 8 bits de dados

■ Registrador *REM(MAR)*

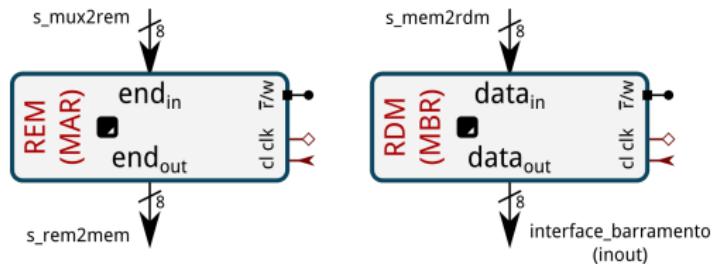
- sinais de controle e dados semelhantes ao Registrador AC
- armazena temporariamente o endereço a ser acessado pela Memória
- 8 bits de endereço



Módulo Memória - Componentes II

■ Multiplexador_{2x8}

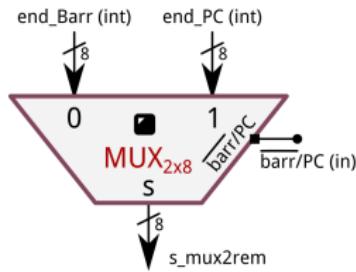
- 2 canais de 8 bits cada um
- Fluxo de endereço do *PC* ou do *Barramento* para *REM(MAR)*
 - Operação : $REM(MAR) \leftarrow PC$
 - Operação acesso à dados: $REM(MAR) \leftarrow Barramento$




Módulo Memória - Componentes III

■ Memória 256x8

 - 256 palavras com 8 bits cada uma
- Uma palavra é selecionada via end_{in}
- Modo de Leitura $\rightarrow MEM_{rw} = 0$
 $data_{out}$ retorna palavra armazenada na posição end_{in}
- Modo de Escrita $\rightarrow MEM_{rw} = 1$
armazena $data_{out}$ na posição end_{in}




Módulo Memória - Memória 256x8 - interno

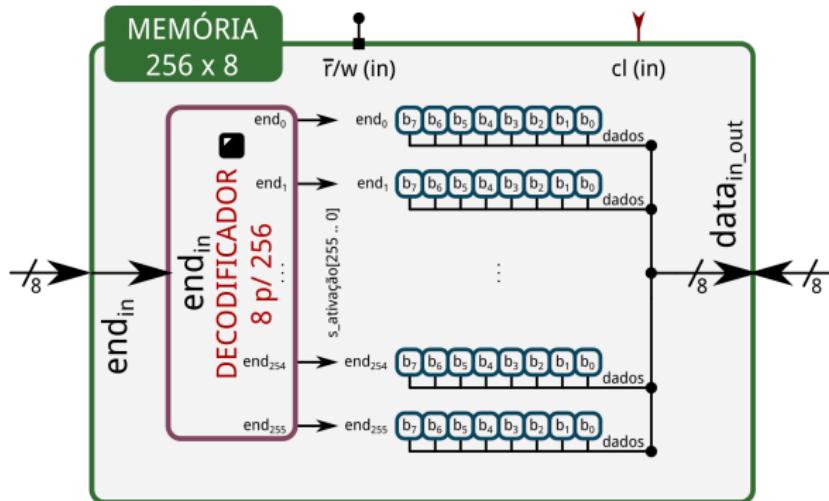


- Não é necessário implementar
 - Verificar pacote NEANDER-Memoria.zip em anexo.

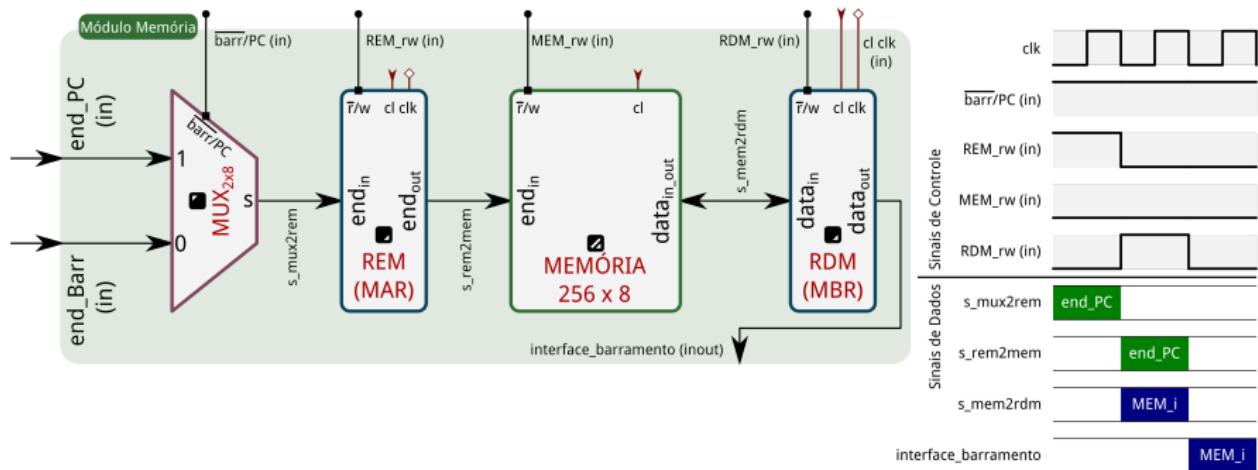
Módulo Memória - Funcionamento - Leitura de Instrução



 Módulo Memória - Funcionamento - Leitura de Dado



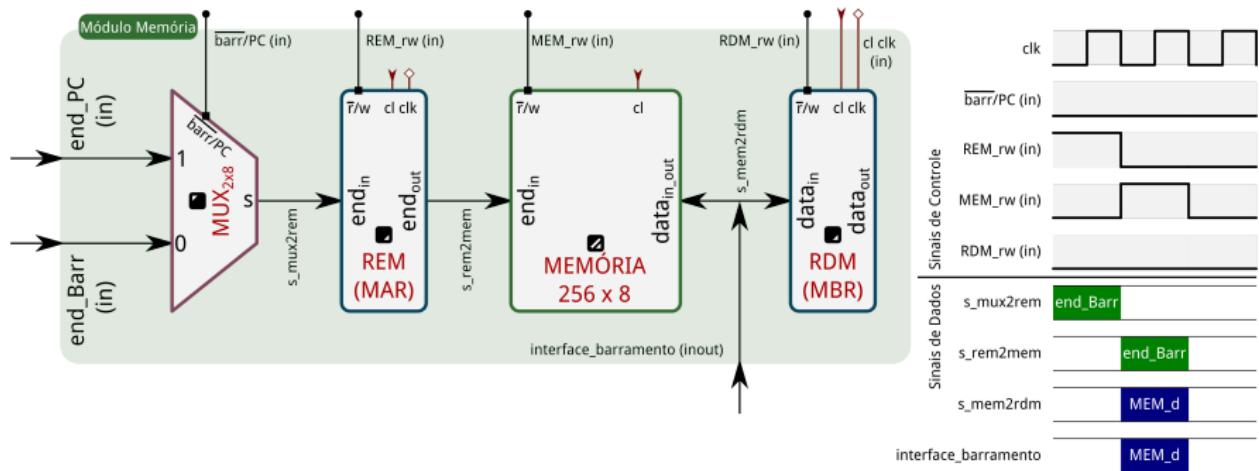Módulo Memória - Funcionamento - Gravação de Dado



Módulo Memória - Funcionamento - Observações

■ Ciclos de Clock

- Os ciclos apresentados nos slides anteriores se referem aos tempos locais do Módulo de Memória
- Ao adicionarmos outros Módulos (ULA e UC), os tempos serão alterados. Pois as informações devem estar preparadas antes de serem executadas neste Módulo.

■ E a interface *inout*?


- Resolvida com um truque semelhante ao da *ULA(ALU)*

Módulo MEM - resolvendo *inout*

*Multiplexador*_{2x8z}


```
barramento <= s_rdm2barr when MEM_nrw = '0'
                           else (others => 'Z');

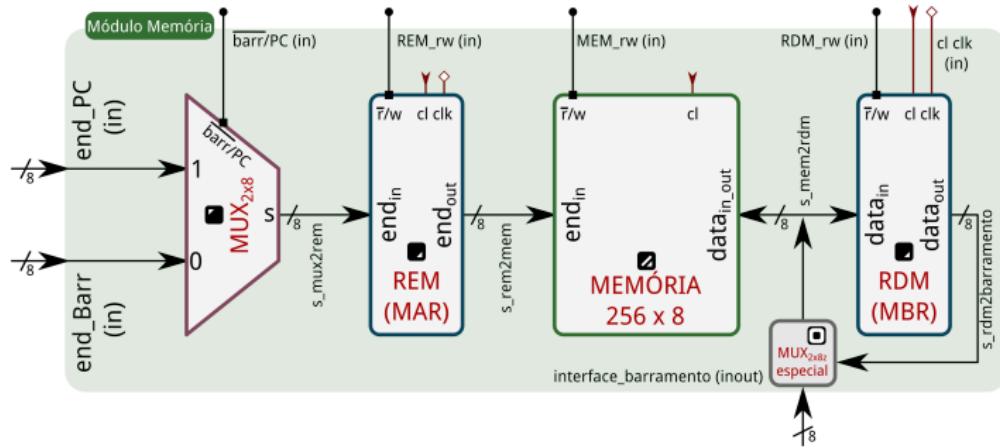s_mem2rdm <= barramento when MEM_nrw = '1'
                           else (others => 'Z');
```




Organização NEANDER - ULA (ALU) vs MEM

Módulos ULA(ALU) vs Módulo MEM - Conexão

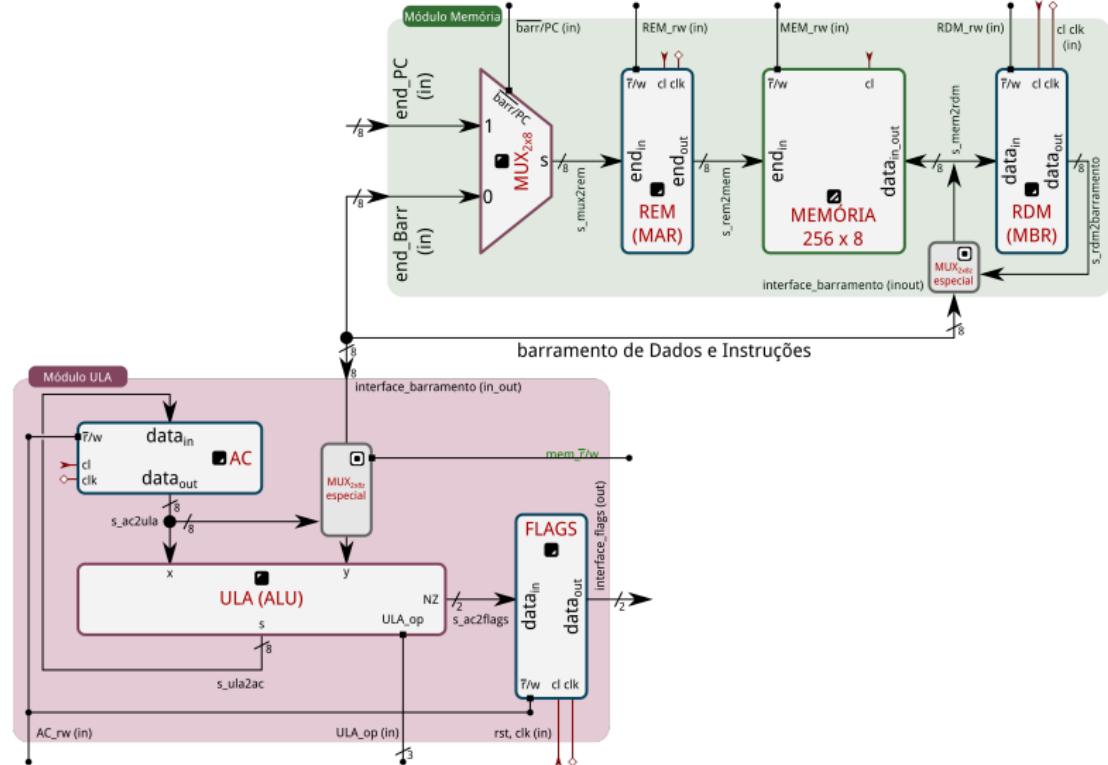


NEANDER!?

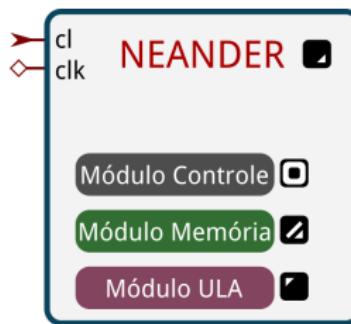- Já é possível construir a entidade NEANDER
 - Contém os Módulos ULA (ALU) e Memória
 - Interface de entrada: somente *rst* e *clk*



Organização NEANDER - CONTROLE


Módulo Controle

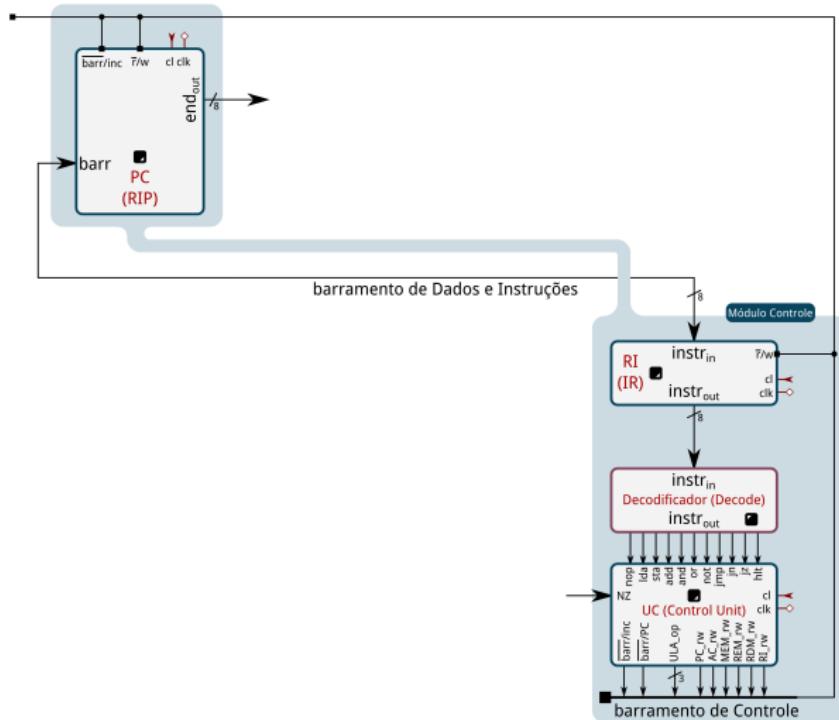

Módulo Controle - Componentes I

- Program Counter PC (RIP)
 - Incrementador
 - Mux_{8x2}
 - Registrador PC
- Registrador RI (IR)
- Decodificador 8 para 11
- Unidade de Controle
 - Contador incremental 0-7
 - Circuitos Combinacionais para cada instrução
 - Gargantua Mux_{11x11}
- Dividido em 2 etapas:
 - 1^a: PC + RI + DEC
 - 2^a: Unidade de Controle



Módulo Controle - Etapa 01

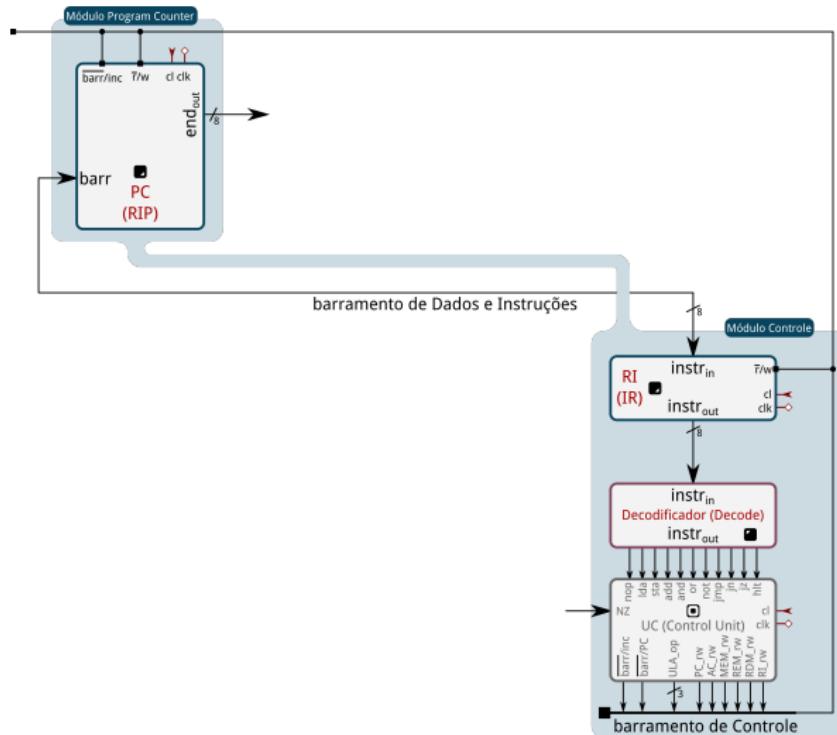

Módulo Controle - Etapa 01 - Program Counter (PC/RIP)

- Program Counter PC (RIP)
 - Incrementador
 - Mux_{8x2}
 - Registrador PC
- Objetivo:
 - “apontar” para a próxima instrução à ser executada
 - Incremento natural
 - Alteração via instruções JMP, JN ou JZ (salto)

 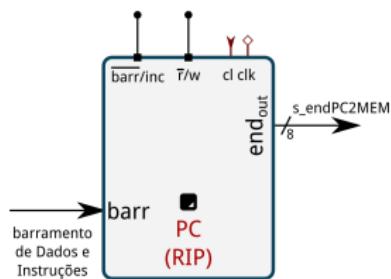Módulo Controle - Etapa 01 - Program Counter (PC/RIP)




Sinais de Controle

- tradicionais *cl* e *clk*
- *barr/inc*
 - escolha entre incremento ou salto
- *PC̄/w_{in}*
 - execução do incremento ou salto

Módulo Controle - Etapa 01 - Program Counter (PC/RIP)

Sinais de Controle

Sinais de Controle		Descrição
barr/inc (in)	PC_rw (in)	
0	0	Não carrega PC
0	1	PC ← barr para saltos
1	0	Não carrega PC
1	1	PC ← PC++ incremento

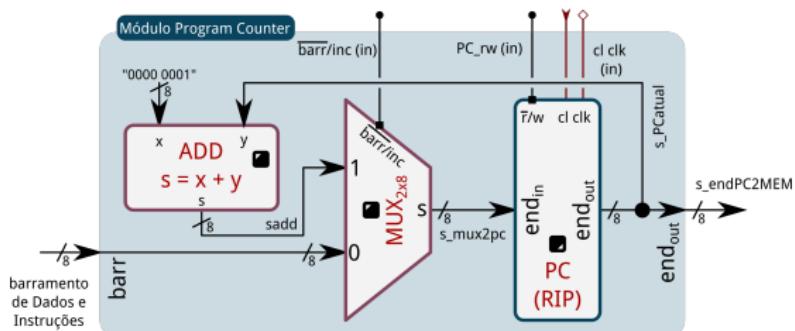

Módulo Controle - Etapa 01 - RI e Decodificador


■ Registrador de Instruções

- sinais de controle e “dados” semelhantes ao Registrador AC
- armazena instrução para execução
 - Tempo de vida da instrução

■ Decodificador 8 para 11

- Identifica a instrução à ser executada
- Informa à U.C.

 Módulo Controle - Etapa 01 - RI e Decodificador



Módulo Controle - Etapa 01 - Decodificador


Decodificador 8 para 11

- Identifica a instrução à ser executada
- Informa à U.C.

Instr.	Entrada de RI			Saídas									
	Opcode	dec		snop	ssta	slda	sadd	sor	sand	snot	sjmp	sjn	sjz
NOP	0000 0000	0		1									
STA	0001 0000	16			1								
LDA	0010 0000	32				1							
ADD	0011 0000	48					1						
OR	0100 0000	64						1					
AND	0101 0000	80							1				
NOT	0110 0000	96								1			
JMP	1000 0000	128									1		
JN	1001 0000	144										1	
JZ	1010 0000	160										1	
HLT	1111 0000	240											1

* células em branco = '0'


Módulo Controle - Etapa 02

 


Módulo Controle - Etapa 02 - Mas antes ...

- Conectar todos os módulos anteriores
 - Módulo ULA
 - Módulo Memória
 - Módulo Controle - Program Counter (PC)
- Sem os módulos conectados, não é possível compreender o que fará a seguir!

 Módulo Controle - Etapa 02 - Mas antes ...




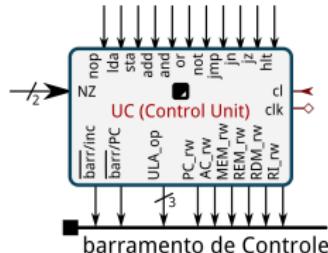Módulo Controle - Etapa 02 - Unidade de Controle



- Componentes:
 - Contador Síncrono incremental 0-7
 - Circuitos Combinacionais para cada instrução
 - Mux_{11x11}
- Função
 - Acionar sinais de controle no tempo correto para executar as instruções NEANDER
 - Executar Ciclo de Instrução
- Interface:
 - Entradas: *cl* e *clk*
 - Saídas: sinais de controle

 
Módulo Controle - Etapa 02 - Unidade de Controle



wait for it!

Módulo Controle - Etapa 02 - Unidade de Controle

Visão compacta

 

Módulo Controle - Conceitos

■ Execução de um Programa

- Sequência finita e ordenada de ações (instruções) com objetivo de solucionar um problema

■ Instrução

- É uma ação executada por um processador
Exemplo: ADD, LDA, STA

■ Ciclo de Instrução

- Tempo necessário para executar completamente uma Instrução
Dividido em vários subciclos (dependente de implementação de máquina)


Mais comuns: Ciclo de Busca e Ciclo de Execução
Composto por várias Micro-operação μop

■ Micro-operação μop

- É um “passo atômico” que altera algum fluxo de informação durante um ciclo de clock

Módulo Controle - Conceitos

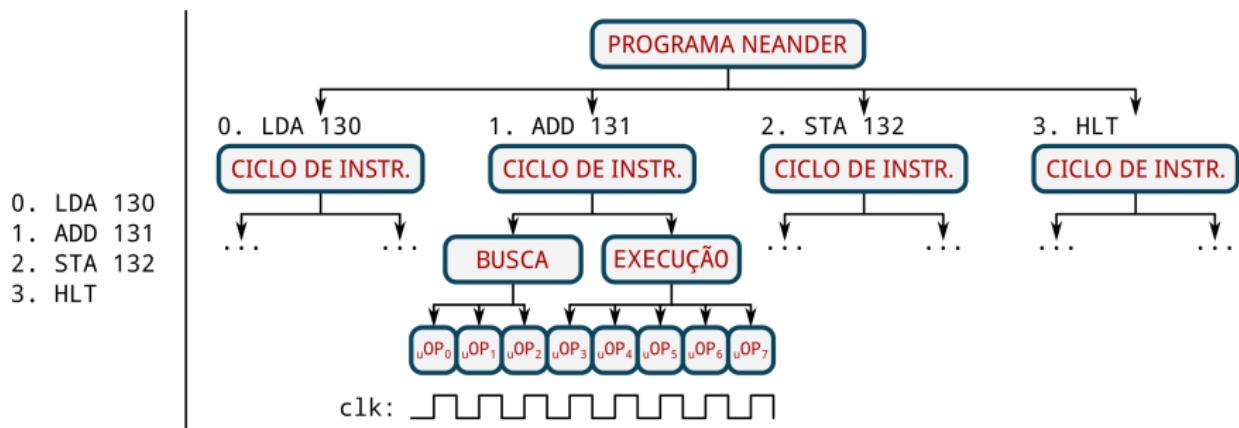- Relação entre Programa, Ciclo de Instrução, subciclos e μ op



Módulo Controle - Ciclo de Instrução NEANDER

■ Ciclo de Busca

- PC aponta para próxima instrução
- RI deve receber instrução da memória apontada por PC
- Incrementar PC

■ Ciclo de Execução

- Depende da instrução a ser executada
- Aritmética e Lógica
 - PC aponta para operando
 - AC deve receber AC op_ULA memória
 - Incrementar PC
- Salto e Salto condicional verdadeiro
 - PC aponta para endereço de destino
 - PC deve receber memória

Módulo Controle - Exemplo: Ciclo de Instrução LDA

■ Ciclo de Busca

- PC aponta para próxima instrução
- RI deve receber instrução da memória apontada por PC
- Incrementar PC

■ Ciclo de Execução

- Aritmética e Lógica
 - PC aponta para operando
 - AC deve receber memória
 - Incrementar PC

Módulo Controle - Exemplo: Ciclo de Instrução LDA

LDA: ($ULA_op = 000$)

Ciclo de BUSCA

0 : REM \leftarrow PC
1 : RDM \leftarrow MEM
PC++
2 : RI \leftarrow RDM

Ciclo de EXECUÇÃO

3 : REM \leftarrow PC
4 : RDM \leftarrow MEM
PC++
5 : REM \leftarrow Barr
6 : RDM \leftarrow MEM
7 : AC \leftarrow RDM

Módulo Controle - Exemplo: Ciclo de Instrução LDA


Ciclo	LDA		Saídas (sinais de controle)								
	Contador b ₂ b ₁ b ₀	dec	barr/inc	barr/PC	ULA_op	PC_!rw	AC_!rw	MEM_!rw	REM_!rw	RDM_!rw	RI_!rw
Busca	000	0	1	1	000	0	0	0	1	0	0
	001	1	1	1	000	1	0	0	0	1	0
	010	2	1	1	000	0	0	0	0	0	1
Exec	011	3	1	1	000	0	0	0	1	0	0
	100	4	1	1	000	1	0	0	0	1	0
	101	5	1	0	000	0	0	0	1	0	0
	110	6	1	1	000	0	0	0	0	1	0
	111	7	1	1	000	0	1	0	0	0	0

Módulo Controle - Exemplo: Ciclo de Instrução LDA

Expressões booleanas dos sinais de controle para Ciclo de Instrução LDA:

- $\overline{barr}/inc = 1$
- $\overline{barr}/PC = \overline{b}_2 \vee b_1 \vee \overline{b}_0$
- $ULA_op = 000$
- $PC_rw = \overline{b}_1 \wedge (b_2 \oplus b_0)$
- $AC_rw = b_2 \wedge b_1 \wedge b_0$
- $MEM_rw = 0$
- $REM_rw = (\overline{b}_1 \wedge (b_2 \odot b_0)) \vee (\overline{b}_2 \wedge b_1 \wedge b_0)$
- $RDM_rw = (b_2 \wedge \overline{b}_0) \vee (\overline{b}_2 \wedge \overline{b}_1 \wedge b_0)$
- $RI_rw = \overline{b}_2 \wedge b_1 \wedge \overline{b}_0$

Módulo Controle - Módulo LDA

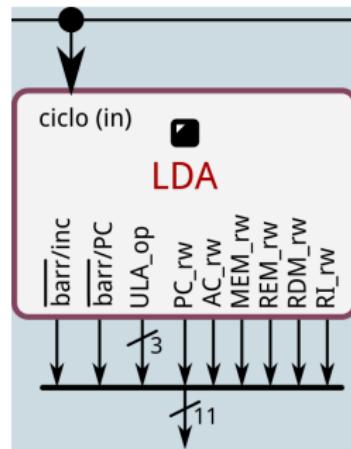

Módulo Controle - Ciclo de Instrução: NOP e STA

NOP: (ULA_{op} = 000)

Ciclo de BUSCA

```

0 : REM ← PC
1 : RDM ← MEM
    PC++
2 : RI   ← RDM

```

Ciclo de EXECUÇÃO

```

3 :
4 :
5 :
6 :
7 :

```

STA: (ULA_{op} = 000)

Ciclo de BUSCA

```

0 : REM ← PC
1 : RDM ← MEM
    PC++
2 : RI   ← RDM

```

Ciclo de EXECUÇÃO

```

3 : REM ← PC
4 : RDM ← MEM
    PC++
5 : REM ← Barr
6 : MEM ← AC
7 :

```

Módulo Controle - Ciclo de Instrução: NOT

NOT: ($ULA_{op} = 100$)

Ciclo de BUSCA

0 : REM \leftarrow PC
1 : RDM \leftarrow MEM
PC++
2 : RI \leftarrow RDM

Ciclo de EXECUÇÃO

3 :
4 :
5 :
6 :
7 : AC \leftarrow RDM

Módulo Controle - Ciclo de Instrução: ADD, OR e AND

ADD: ($ULA_op = 001$)

Ciclo de BUSCA

- 0 : REM \leftarrow PC
- 1 : RDM \leftarrow MEM
- PC++
- 2 : RI \leftarrow RDM

Ciclo de EXECUÇÃO

- 3 : REM \leftarrow PC
- 4 : RDM \leftarrow MEM
- PC++
- 5 : REM \leftarrow Barr
- 6 : RDM \leftarrow MEM
- 7 : AC \leftarrow RDM

Semelhante ao LDA

- Altera sinal ULA_op

OR: ($ULA_op = 010$)

- Altera sinal ULA_op

AND: ($ULA_op = 011$)

- Altera sinal ULA_op

Módulo Controle - Ciclo de Instrução: JMP

JMP: ($ULA_op = 000$)

JN (verdadeiro)

- se $N = 1$ então JMP

Ciclo de BUSCA

```
0 : REM ← PC  
1 : RDM ← MEM  
    PC++  
2 : RI   ← RDM
```

JZ (verdadeiro)

- se $Z = 1$ então JMP

Ciclo de EXECUÇÃO

```
3 : REM ← PC  
4 : RDM ← MEM  
5 : PC   ← Barr  
6 :  
7 :
```

Módulo Controle - Ciclo de Instrução: JN JZ Falso

JN e JZ Falso: ($ULA_{op} = 000$)

Ciclo de BUSCA

- 0 : $REM \leftarrow PC$
- 1 : $RDM \leftarrow MEM$
- $PC++$
- 2 : $RI \leftarrow RDM$

JN (falso)

- se $N = 0$ então $PC++$

JZ (falso)

- se $Z = 0$ então $PC++$

Ciclo de EXECUÇÃO

- 3 : $PC++$
- 4 :
- 5 :
- 6 :
- 7 :

Módulo Controle - Ciclo de Instrução: HLT

HLT: ($ULA_op = 000$)

- Não faz nada!

Ciclo de BUSCA

0 :

1 :

2 :

Ciclo de EXECUÇÃO

3 :

4 :

5 :

6 :


7 :

Módulo Controle - *Multiplexador*_{11x11z}



```
s <= b_nop when sel_op = "10000000000" else
      b_sta when sel_op = "01000000000" else
      ...
      b_hlt when sel_op = "00000000001" else
(others => 'Z');
```



NEANDER - Final form!

 

NEANDER - TESTES

Teste para NEANDER - VHDL

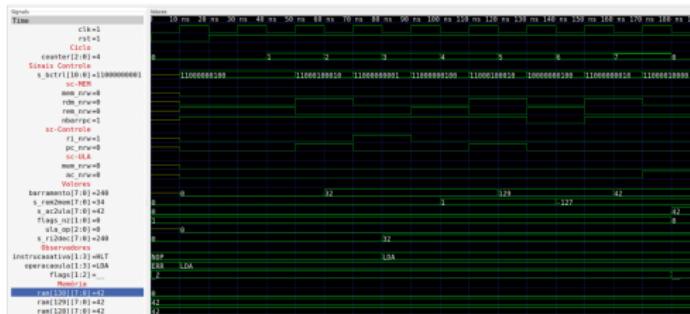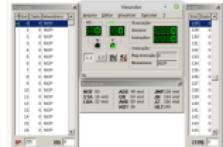Simular todos os exercícios indicados no Slide 20



```
bellorini@SS-Mate-Mint-CAB:~/U00/testes/2020-online-parte2/e1_SD_Principal/Valas/Parte04/VHDL/Projeto...
Arquivo Editar Ver Precursor Terminal Ajuda
NEANDER> $ ghdl -a *.vhdl ; ghdl -r neander --wave=NEANDER_1024.vcd ; ghw --stop-time=1000ns
ghdl:info: simulation stopped by --stop-time @1us
NEANDER> [REMOVED]
```

Atividade avaliativa

- Será especificada em arquivo separado
 - publicado no MSTeams